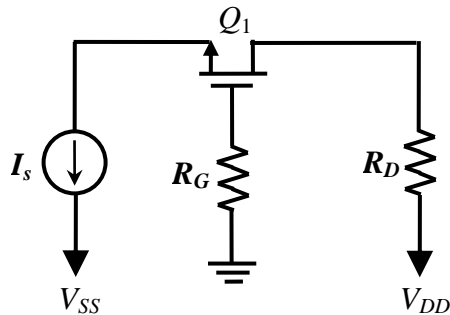


**Nanyang Technological University**  
**School of Electrical & Electronic Engineering**  
**E2002 Analog Electronics – Assignment 1**

(a)

Draw DC equivalent circuit



(b)

$$I_D = I_S = 1 \text{ mA.}$$

Assume  $Q_1$  in saturation.

$$I_D = \frac{K_n}{2} (V_{GS} - 1)^2$$

$$1 \times 10^{-3} = \frac{2 \times 10^{-3}}{2} (V_{GS} - 1)^2$$

$$1 = V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1$$

$$V_{GS} (V_{GS} - 2) = 0$$

$$V_{GS} = 0 \text{ V (infeasible) or } 2 \text{ V}$$

$$V_G = 0 \text{ V}$$

$$V_S = 0 - 2 \text{ V} = -2 \text{ V.}$$

$$V_D = 5 - 1 \text{ mA} \times 4 \text{ k} = 1 \text{ V.}$$

$$V_{DS} = 1 - (-2) = 3 \text{ V} > V_{GS} - V_{TN} = 2 - 1 = 1.$$

The transistor is in saturation mode.

(c)

$$I_D = 1 \text{ mA, } V_{DS} = 3 \text{ V.}$$

Q point: (1 mA, 3 V)

The Q-point will not change if  $R_G = 0 \Omega$  because gate current  $I_G = 0$ .

(d)

$$\text{If } I_D = 2 \text{ mA, then } 2 \times 10^{-3} = \frac{2 \times 10^{-3}}{2} (V_{GS} - 1)^2$$

$$V_{GS}^2 - 2V_{GS} - 1 = 0$$

$$V_{GS} = 2.41 \text{ V or } -0.41 \text{ V (infeasible)}$$

$$V_G = 0 \text{ V}$$

$$V_S = 0 - 2.41 \text{ V} = -2.41 \text{ V.}$$


$$V_D = 5 - 2 \text{ mA} \times 4 \text{ k} = -3 \text{ V.}$$

$$V_{DS} = -3 - (-2.41) = -0.59 \text{ V} < V_{GS} - V_{TN} = 2.41 - 1 = 1.41 \text{ V.}$$

The transistor is in triode region.

(e)

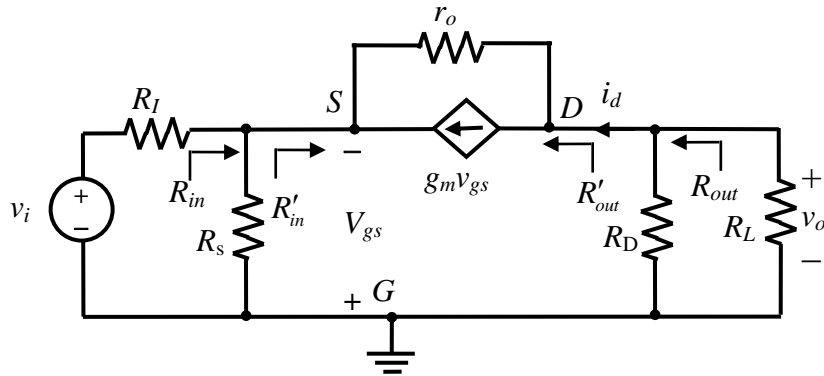
Draw small signal equivalent circuit of the amplifier



(f)

$$g_m = \sqrt{2 \times 2 \text{ mA} \times 1 \text{ m}} = 2 \text{ mS}$$
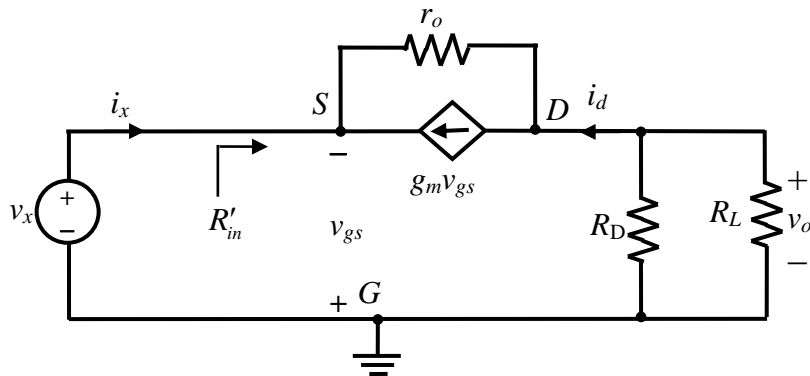
$$r_o = \frac{1}{\frac{0.01}{1 \text{ m}} + 1} = 101 \text{ k}\Omega \text{ or } r_o \approx \frac{1}{0.01 \times 1 \text{ m}} = 100 \text{ k}\Omega$$




$$v_x = -v_{gs}$$

$$i_x \approx -g_m v_{gs}$$

$$R'_{in} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{-v_{gs}}{-g_m v_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$

$$= \frac{1}{2m} = 500 \, \Omega$$
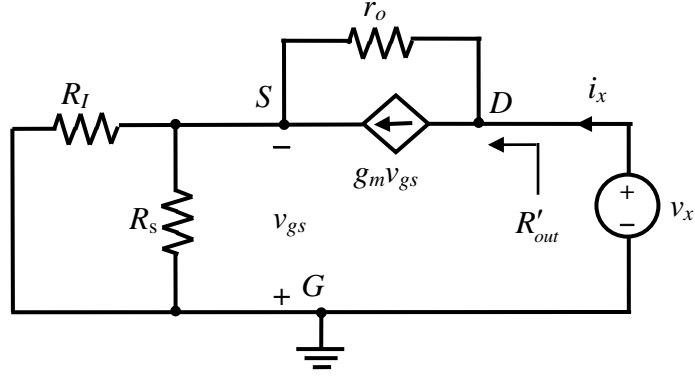
$$R_{in} = R_s \parallel R'_{in} = 1M \parallel 500 = 499.75 \approx 500 \, \Omega$$



$$v_x = (i_x - g_m v_{gs}) r_o + v_s$$

$$v_s = i_x (R_s \parallel R_I) = (1M \parallel 300) i_x \approx 300 i_x$$

$$v_{gs} = -v_s = 300 i_x$$

$$v_s = i_x \{1 + g_m (R_s \parallel R_I)\} r_o + (R_s \parallel R_I)$$

$$R'_{out} = \frac{v_x}{i_x} \approx (1 + 0.6) 100k = 160 \, k\Omega$$

$$R_{out} = 160k \parallel 4k \approx 4 \, k\Omega$$

(g)

$$A_{vt} = \frac{-g_m v_{gs} (R_D \parallel R_L)}{-v_{gs}} = 2m(4k \parallel 4k) = 4$$

$$A_v = \left( \frac{500}{500 + 300} \right) \times 4 = 0.625 \times 4 = 2.5$$

(h)

$$A_i = \frac{\frac{v_o}{R_L}}{\frac{v_i}{R_I + R_{in}}} = A_v \times \frac{R_I + R_{in}}{R_L} = 2.5 \times \frac{300 + 500}{4000} = 0.5$$

(i)

$$|v_{gs}| = \left( \frac{R_{in}}{R_I + R_{in}} \right) |v_i| = \left( \frac{500}{300 + 500} \right) |v_i| = 0.625 |v_i|$$

$$|v_{gs}| \leq 0.2 (V_{GS} - V_{TN}) = 0.2 (2 - 1) = 0.2 \text{ V}$$

$$0.625 |v_i| \leq 0.2$$

$$|v_i| \leq \frac{0.2}{0.625} = 0.32 \text{ V}$$

(j)

$$|v_o| = |i_o| \times R_L = 0.1 \text{ mA} \times 4 \text{ k}\Omega = 0.4 \text{ V}$$

$$|v_i| = |v_o| / A_v = 0.4 / 2.5 = 0.16 \text{ V}$$

The output waveform will not be distorted since  $|v_i| = 0.16 \text{ V} < 0.32 \text{ V}$ .

Alternatively, the output waveform will not be distorted since

$$|v_{gs}| = |v_o| / A_{vt} = 0.4 / 4 = 0.1 \text{ V} < 0.2 \text{ V}.$$

(k)

$$A_v = \left( \frac{R_{in}}{R_I + R_{in}} \right) A_{vt} = \left( \frac{500}{R_I + 500} \right) \times 4$$

$$A_v = 1 \Rightarrow \left( \frac{500}{R_I + 500} \right) \times 4 = 1$$

$$R_I = 2000 - 500 = 1.5 \text{ k}\Omega$$